哈尔滨工业大学(威海) 2019 / 2020 学年 春 季学期

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				ग	「昇州组队原理				试题卷(A)				
一、填空题 (每空 1 分,共 20 分) 1、计算机的系统总线,按传输信息的不同分为:		题号		_	三	四	五.	六	七	八	总分	4	
1、计算机的系统总线,按传输信息的不同分为: 总线、		分数											
		一、填名	空题		(每2	芝 1 分	>, 共	20 分)				
	1,	计算机											_总线、
内容时,可以通过										り:		_`	`
4、在单 CPU 计算机中,控制器实现指令处理过程是按照时序进行,计算机的级时序系统,可以分为:、、、、、、、、				以通过				寻址方:	式、_				
程:、、				·算机中	',控	制器实	现指令	か 处理 泣	过程是	按照时	序进		
1、简述 ALU 的工作原理? (5分) 2、简答具有 CACHE 存储器的主存的"写"工作过程? (5分) 三、计算设计题 (共 10分) 1、设某 CPU 是 8位 (其中符号占 1位);已知二进制数 X =-0.10010,Y = +0.10101,用机器补码加法算法完成计算 X+Y = ? (8分) 2、从硬件角度出发,如何提高加法运算器的速度?	程:												
2、简答具有 CACHE 存储器的主存的"写"工作过程? (5分) 三、计算设计题 (共 10分) 1、设某 CPU 是 8位 (其中符号占 1位);已知二进制数 X =-0.10010, Y = +0.10101,用机器补码加法算法完成计算 X+Y = ? (8分) 2、从硬件角度出发,如何提高加法运算器的速度?						10 分	·)						
1、设某 CPU 是 8 位 (其中符号占 1 位);已知二进制数 X =-0.10010, Y = +0.10101,用机器补码加法算法完成计算 X+Y = ? (8 分) 2、从硬件角度出发,如何提高加法运算器的速度?						的主存	三的"互	言"工	作过程	?			
(采用高速芯片方法除外) (2分)	1	、设某 Y = +0	CPU 是	18位 1,用机	(其中 1	P符号 ₁ 码加法	占1位 第法完加法运	完成计 算器的	算 X+ J速度?	Y = ?		(8分)	

出题教师签字: 大

试题卷(A)

四、原理题 (12分)

1、详细说明一个"外设设备"通过"单重中断方式"实现数据输入的工作过程?

(8分)

2、计算机开机执行完成第一条指令后,是否可以响应中断?为什么? (2分)

3、CPU响应中断的条件是什么? (2分)

五、设计题 (12分)

1、已知条件:设某计算机的指令字长、机器字长和存储字长相同,且均为 16 位。该机可以实现 66 种指令,且具有立即数寻址、直接寻址、间接寻址、相对寻址等 6 种寻址方式;

要求:设计该机器的指令格式并且指出个字段的含义? (8分)

2、写出该指令系统的立即数寻址范围? (4分)

六、设计实现题 (12分)

假定计算机机是采用组合逻辑实现控制器 CU 设计(暂不考虑 CPU 内部结构); 设机器周期为三个时钟周期即节拍为 TO、T1、T2; CPU 具有寄存器 PC、IR、 SP、MAR、MDR、R(读有效触发器)、W(写有效触发器)、F标志寄存器等;

而用 FE、IND、EX、INT 分别对应取址周期、间址周期、执行周期、中断周期的 CPU 工作周期标志触发器,所有寄存器"1"有效,"0"无效。

已知: 指令 ADD ACC, X ;

功能: 是将内存 X 地址的内容与累加器 ACC 的内容相"加"操作,结果送到累加器 ACC 中。

要求: 写出计算机完成这个指令所需全部微操作命令及节拍安排;

七、 叙述原理题 (12分)

1、叙述采用组合逻辑技术的实现控制器(CU)设计原理? (10分)

2、这种技术实现的 CPU 具有哪些优点? (2 分)

八、综合设计题 (12分)

设 CPU 有 16 条地址线 (A0—A15) 和 8 条数据线 (D0—D7), 其中存储器的 控制总线为 MEMR (读控)、 MEMW (写控), 已知下列条件: 下列提供存储器芯片及各种门电路 (其它所需门电路自定);

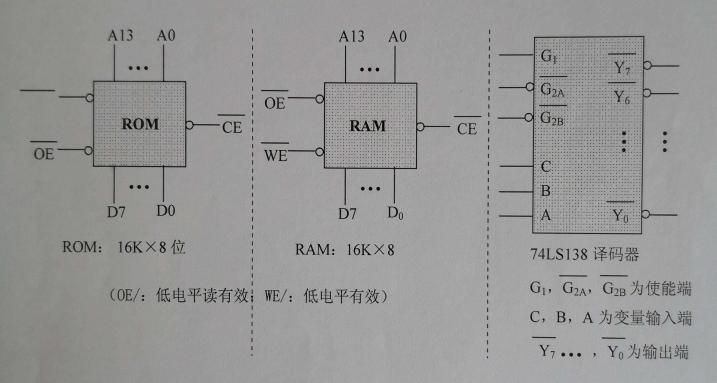


图:存储芯片及74LS138译码器电路

要求:设计一个容量为 $64K\times8$ 的存储器系统,其中系统程序区为最小空间 $16K\times8$,其他为用户程序区;

- 1、指出你设计的存储器系统所选用存储芯片的类型和数量? (2分)
- 2、写出提高 RAM 存储器"可靠性"的可以采用什么技术?为什么? (2分)
- 3、详细画出你所设计的 CPU 与存储器的连接原理图? (8分)